

# \* Projeto do Contador 4-21

Projete e simule um circuito capaz de contar de 4 a 21 no modo crescente e decrescente, dependendo do nível lógico de uma chave **modo**. Se a chave **modo** estiver em “0” o contador conta de forma crescente, isto é, 4, 5, 6... 20, 21, 4, 5, 6 .... O circuito conta de forma decrescente se a chave **modo** for colocada em “1”.

Faça o projeto utilizando contadores do tipo 74193 (contagem binária).

